

【实验目的】

熟悉 Vivado 软件的下载、安装及使用

学习使用 Verilog 编写仿真文件

学习使用 Verilog 进行仿真，查看并分析波形文件

【实验环境】

PC 一台

Windows 或 Linux 操作系统

Vivado 工具

vlab.ustc.edu.cn (包含 Vivado 下载安装及使用教程)

【实验过程】

Step1.


——下载并安装 Vivado 环境

根据讲义中的教程及助教的指导，顺利完成了安装


Step2&3.

——创建新工程并添加 Verilog 设计文件


进入程序后界面如下：

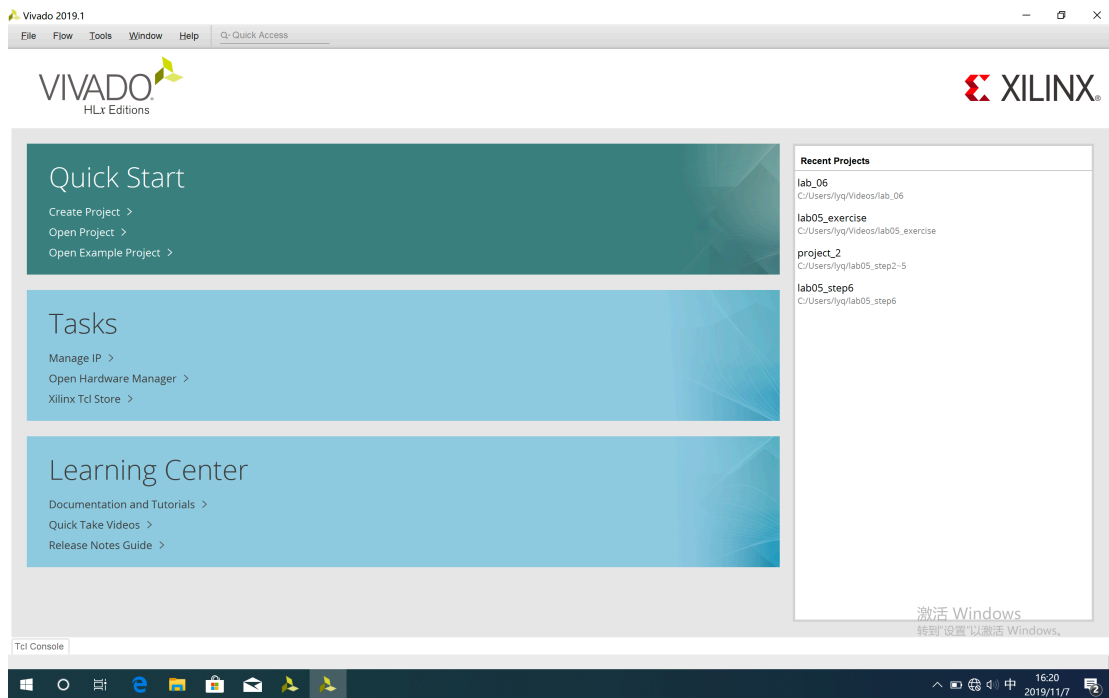

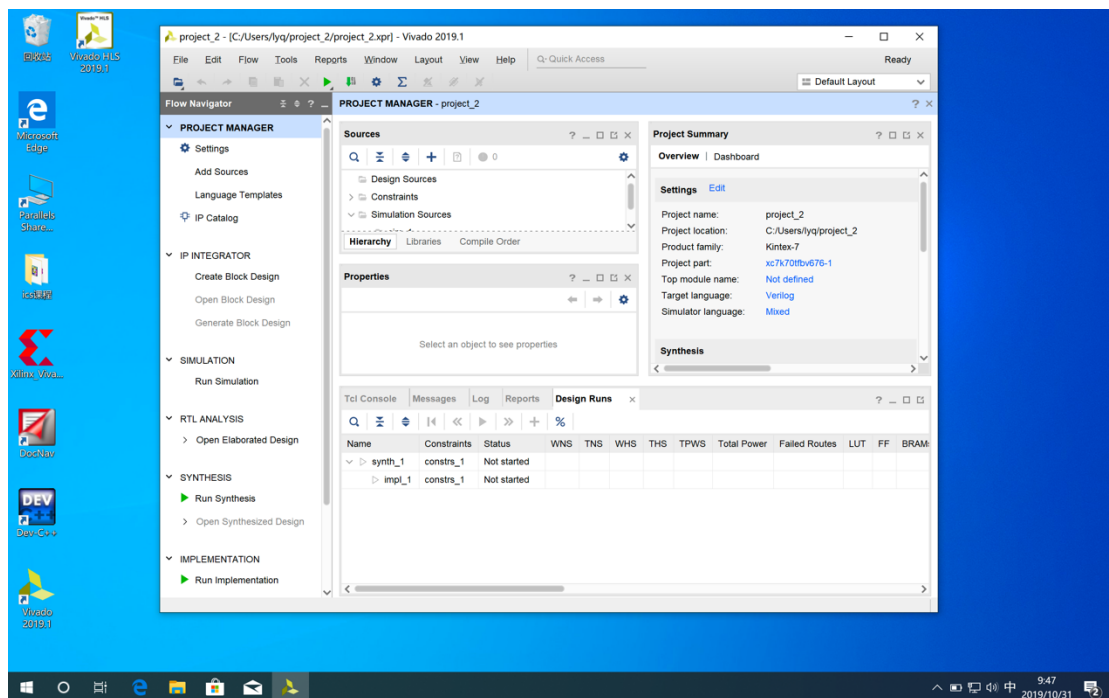
打开工程文件后,后界面如下,包含 “Project Manager”、“Sources”、“Project Summary”、“Design Runs” 四大区域:




之后 “Add Source” 添加文件:

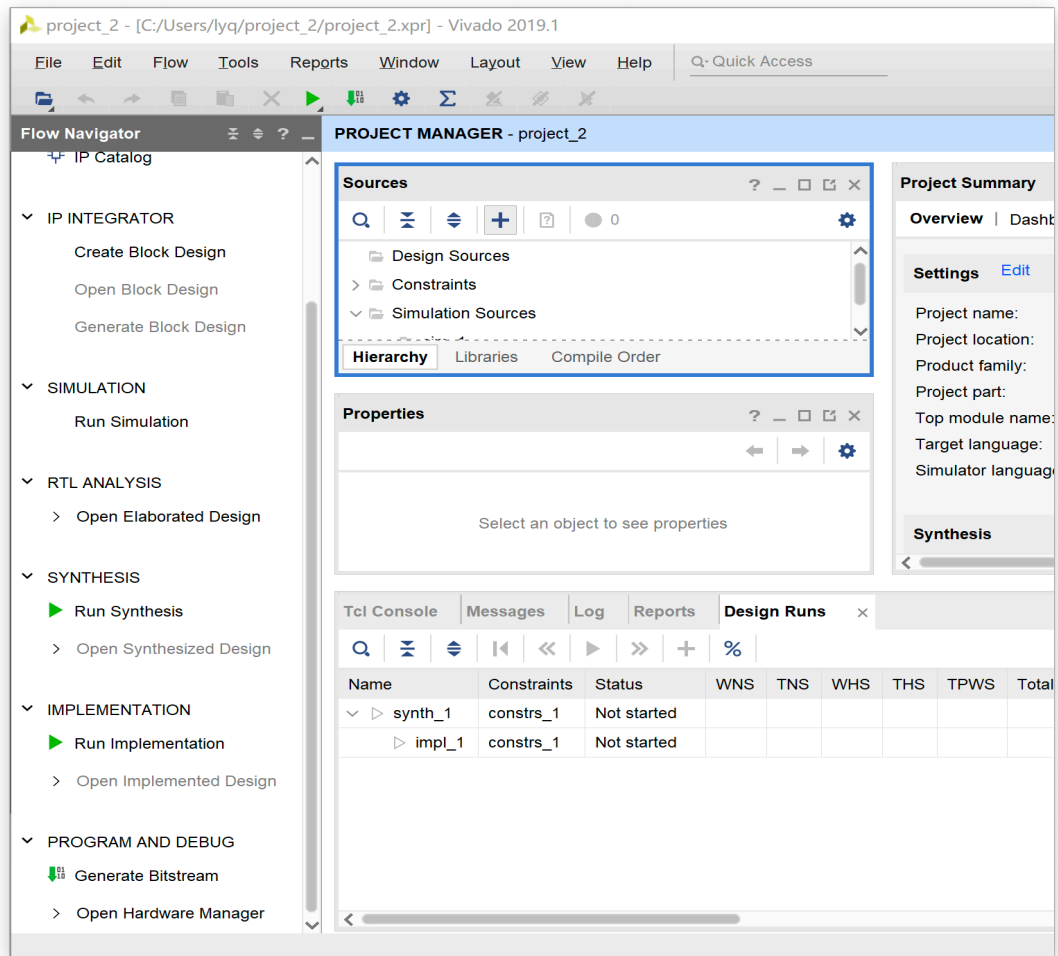

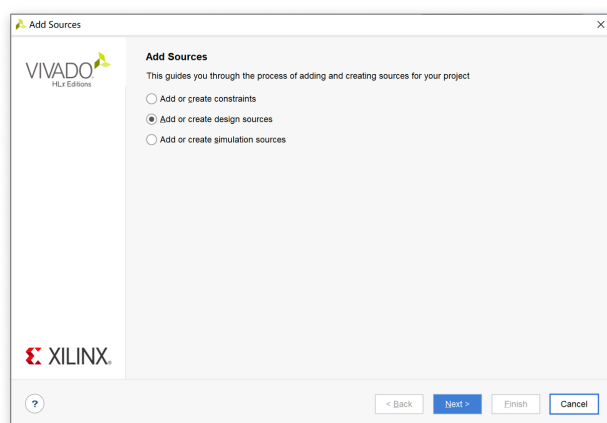
需要添加 Verilog 设计文件，因此选择 “Add or create design source”



点击“Create File”，输入文件名：

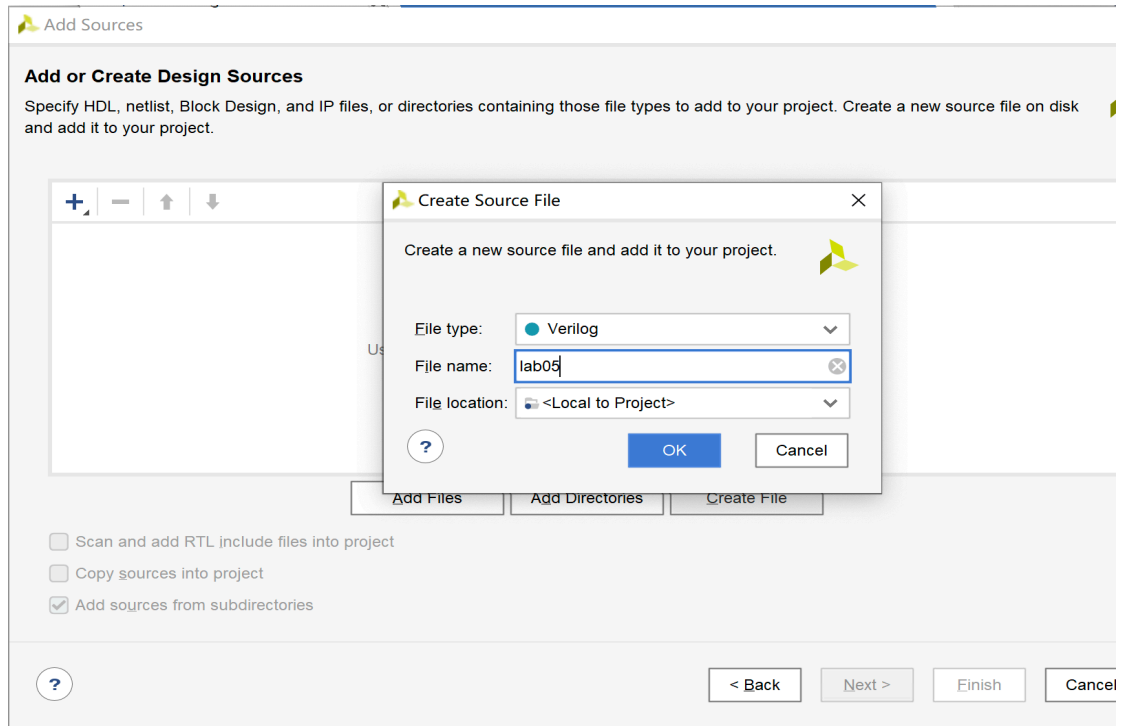


在生成的 verilog 文件中输入如下代码：

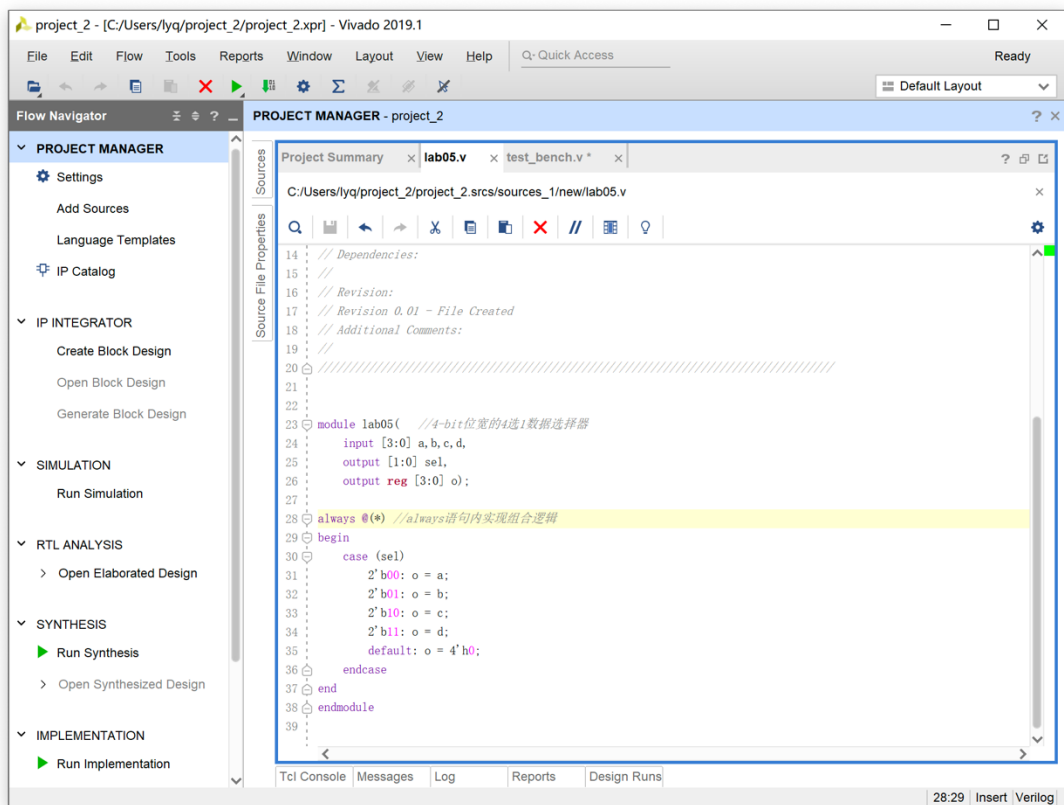

Step4.

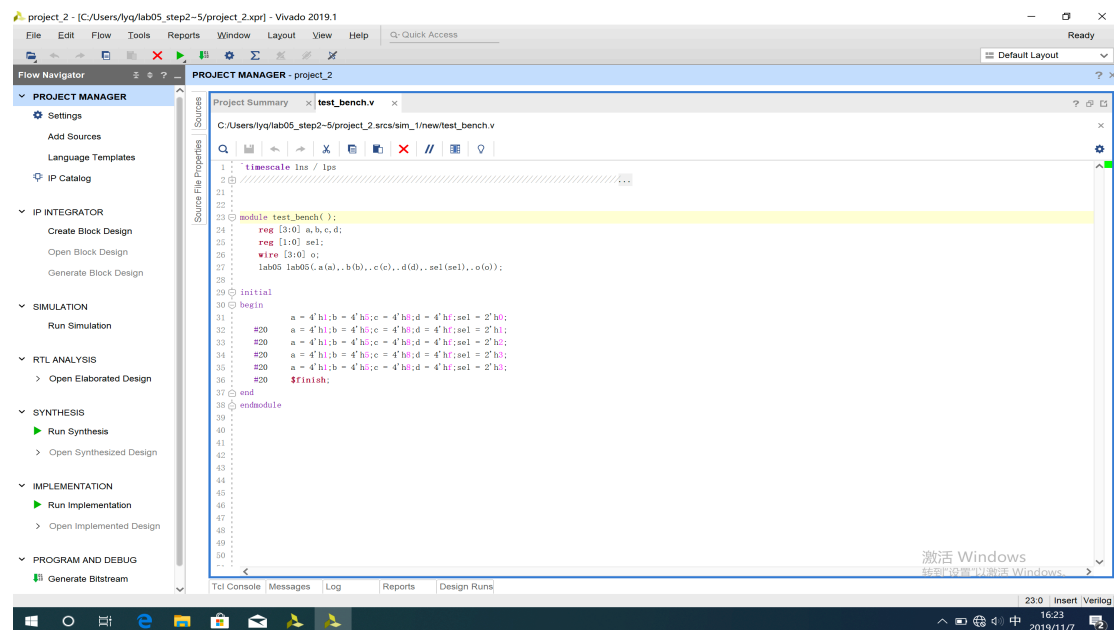
现在，我们要在 Vivado 中添加 Verilog 仿真测试文件，如下图所示。与 Step3 不同的是，在创建文件时，需要选择“Add or create simulation sources”选项。 仿真文件内容如下：



由上述仿真代码可以看出，Verilog 仿真文件与 Verilog 设计文件有些不同。第一，仿真文件不需要输入输出信号，所有的信号都是模块的内部信号。第二，在仿真文件内对被测试模块进行实例化，并对被测试模块构造输入信号。第三，仿真文件只用于仿真，最终不会被综合成电路，会经常用到“initial”等 Verilog 设计文件中不会用到的关键字或语法，这些语法很多是不可综合的。


Step5.

点击“Run Simulation”运行仿真工具，会出现如下图所示的界面：

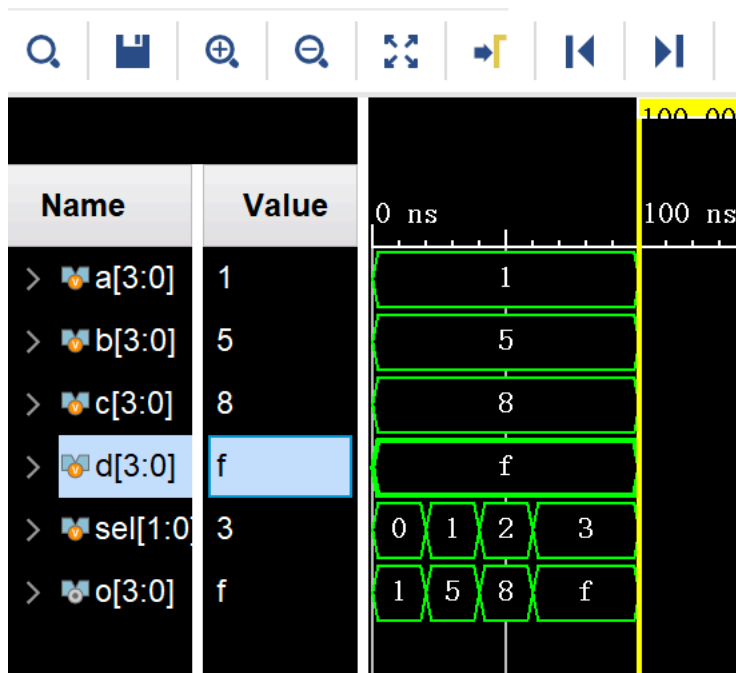

通过观察波形我们可以发现，该电路的仿真波形符合四选一选择的行为特性，Verilog 代码设计正确。

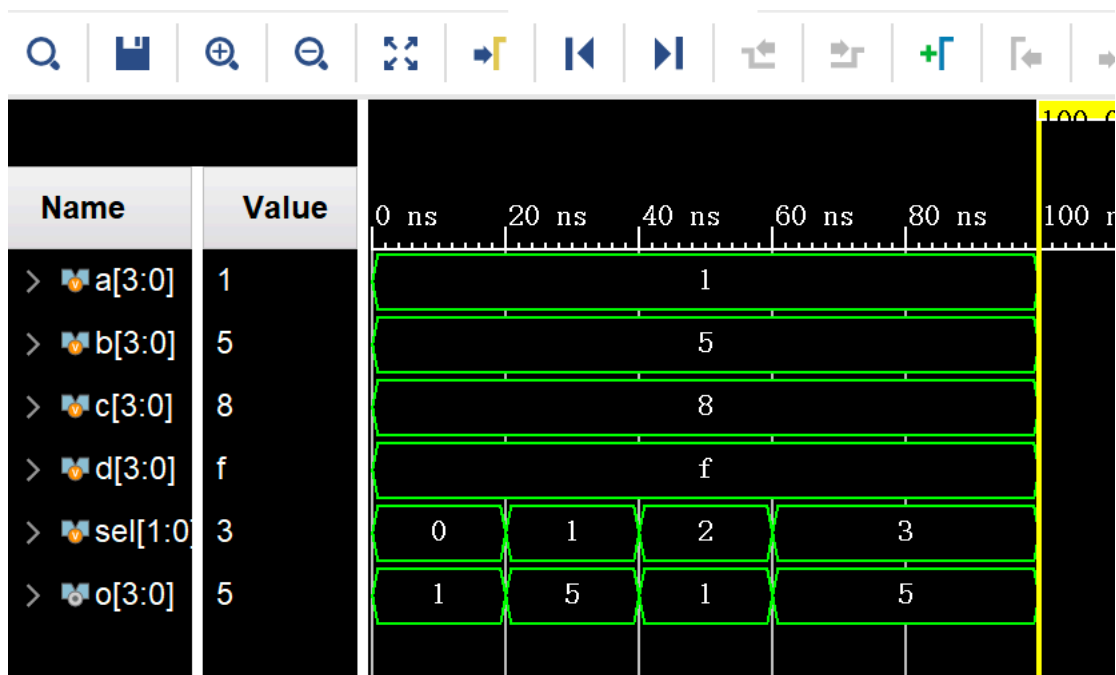之后，关闭波形仿真窗口，打开前面的 Verilog 设计文件，将其中的“input [1:0] sel,”改成“input sel,”重新进行仿真，观察波形结果：




此图中，sel 为 2 或 3 时输出错误，不符合 4 to 1 MUX 的逻辑功能。实际上，信号位宽不匹配是 Verilog 代码编写过程中经常出现的错误，这类错误不会导致语法错误，阅读代码是也不容易发现，但通过仿真工具可以比较容易的定位到。

Step6.


——波形仿真

在 Vivado 中新建一个工程，加入下面的仿真文件，进行仿真，观察各信号的波形

具体代码如下：

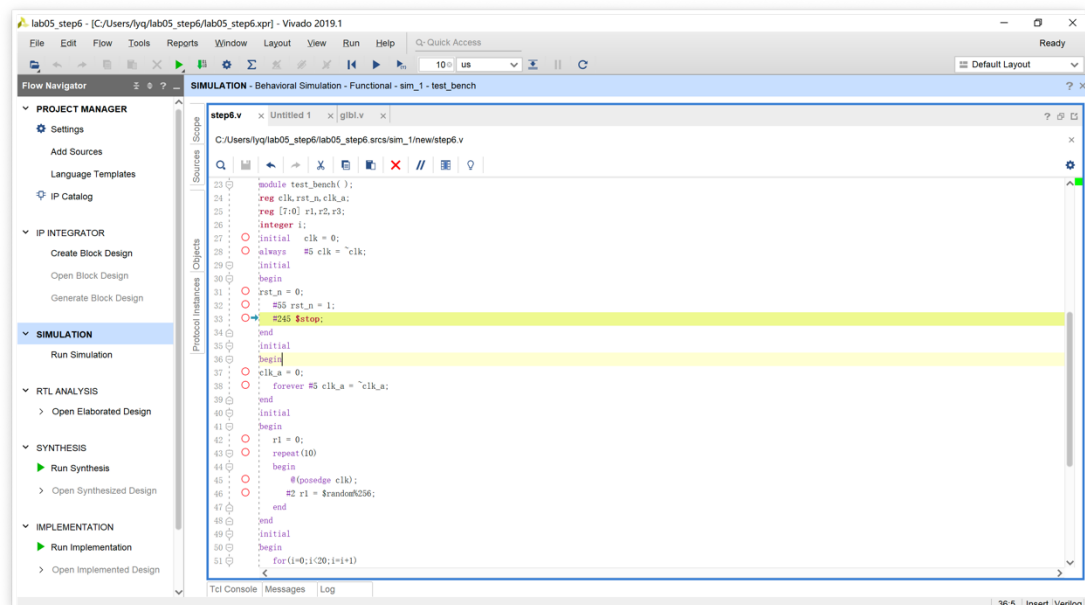

得到波形如下：

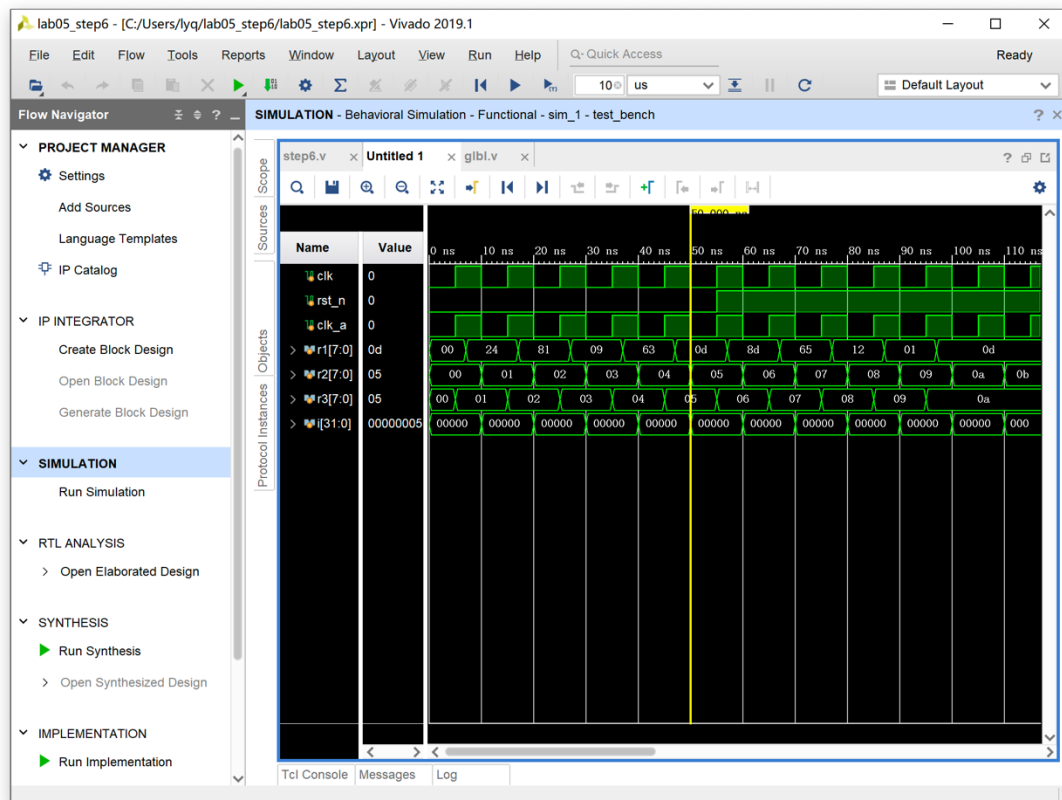

【实验练习】

题目 1:


对照讲义中“实验步骤”的内容即可写出代码，如下图所示：

```

1  | `timescale 1ns / 1ps
2  | //////////////////////////////////////
21 |
22 |
23 | module exercise_1( );
24 |     reg a,b;
25 |     initial
26 |     begin
27 |         a = 1'b1;b = 1'b0;
28 |         #100 b = 1'b1;
29 |         #100 a = 1'b0;
30 |         #100 b = 1'b0;
31 |         #100 b = 1'b1;
32 |         #100 $finish;
33 |     end
34 | endmodule
35 |

```


进行仿真后，画出波形图如下：

 


题目 2:

与题目 1 思路基本一致，代码如下：

```
1
2 module exercise_2( );
3     reg clk, RST_N, D;
4     wire Q;
5     initial    clk = 0;
6     always    #5 clk = ~clk;
7     initial
8     begin
9         RST_N = 1'b0; D = 1'b0;
10        #12.5    D = 1'b1;
11        #15     RST_N = 1'b1;
12        #10     D = 1'b0;
13        #20     $finish;
14    end
15 endmodule
16
```

仿真如下：

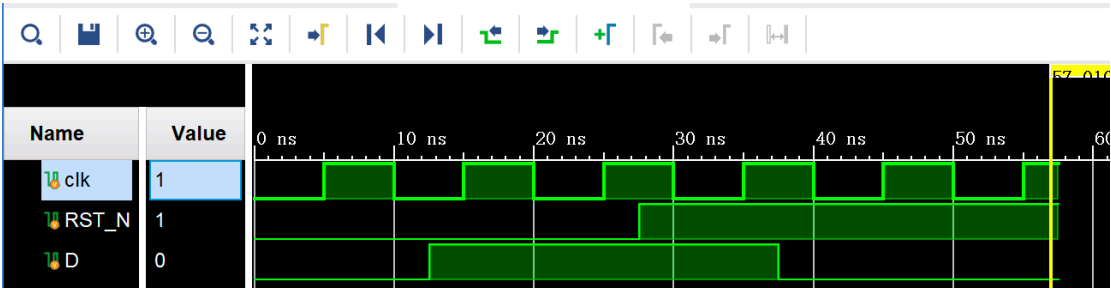

题目 3:


将题干中给出的代码写入设计文件“d_ff_r.v” 中:

```
module d_ff_r(  
    input clk, RST_N, D,  
    output reg Q);  
  
    always@(posedge clk)  
    begin  
        if(RST_N==0) Q <= 1'b0;  
        else  
            Q <= D;  
        end  
    endmodule
```

在第二题的代码中调用这个模块即可:

```
1  
2 module exercise_2();  
3     reg clk, RST_N, D;  
4     wire Q;  
5     initial clk = 0;  
6     always #5 clk = ~clk;  
7     initial  
8     begin  
9         RST_N = 1'b0; D = 1'b0;  
10        #12.5 D = 1'b1;  
11        #15 RST_N = 1'b1;  
12        #10 D = 1'b0;  
13        #20 $finish;  
14    end  
15    d_ff_r d_ff_r(.clk(clk), .RST_N(RST_N), .D(D), .Q(Q));  
16 endmodule  
17
```

输出波形图:

 

题目 4:

(仿真文件) 思路: 设置了一个时钟信号, 在上升沿到来时将 A 的值加 1, 译码器中 A 值对应的线输出 1, 其余输出 0; 将所有情况遍历后, 调用系统函数 “\$finish” 结束仿真

代码如下:

```
1 | | `timescale 1ns / 1ps
2 | ⊕ | //////////////////////////////////////
21 | |
22 | |
23 | |
24 | ⊖ | module exercise_4();
25 | | reg clk;
26 | | reg [2:0]A;
27 | | wire [7:0]Y;
28 | ⊖ | initial
29 | ⊖ | begin
30 | ○ |     clk = 0;
31 | ○ |     #75 $finish;
32 | ⊖ | end
33 | ○ | always #5 clk = ~clk;
34 | ○ | initial A = 3'b0;
35 | ⊖ | always @(posedge clk)
36 | ⊖ |     A <= A + 3'b1;
37 | | decoder decoder(.A(A),.Y(Y));
38 | |
39 | |
40 | ⊖ | endmodule
41 | |
```

其中模块 decoder 定义如下:


(设计文件)

使用 case 语句, 通过 A 的取值对 8-bit 宽的 Y 信号赋值即可, 具体

代码见下图：

```
23 module decoder(  
24     input    [2:0] A,  
25     output reg [7:0] Y);  
26  
27 always @(*)  
28 begin  
29     case (A)  
30         3'b000 : Y = 8'b00000001;  
31         3'b001 : Y = 8'b00000010;  
32         3'b010 : Y = 8'b00000100;  
33         3'b011 : Y = 8'b00001000;  
34         3'b100 : Y = 8'b00010000;  
35         3'b101 : Y = 8'b00100000;  
36         3'b110 : Y = 8'b01000000;  
37         3'b111 : Y = 8'b10000000;  
38         default: Y = 8'b0;  
39     endcase  
40 end  
41 endmodule
```

画出波形图如下：

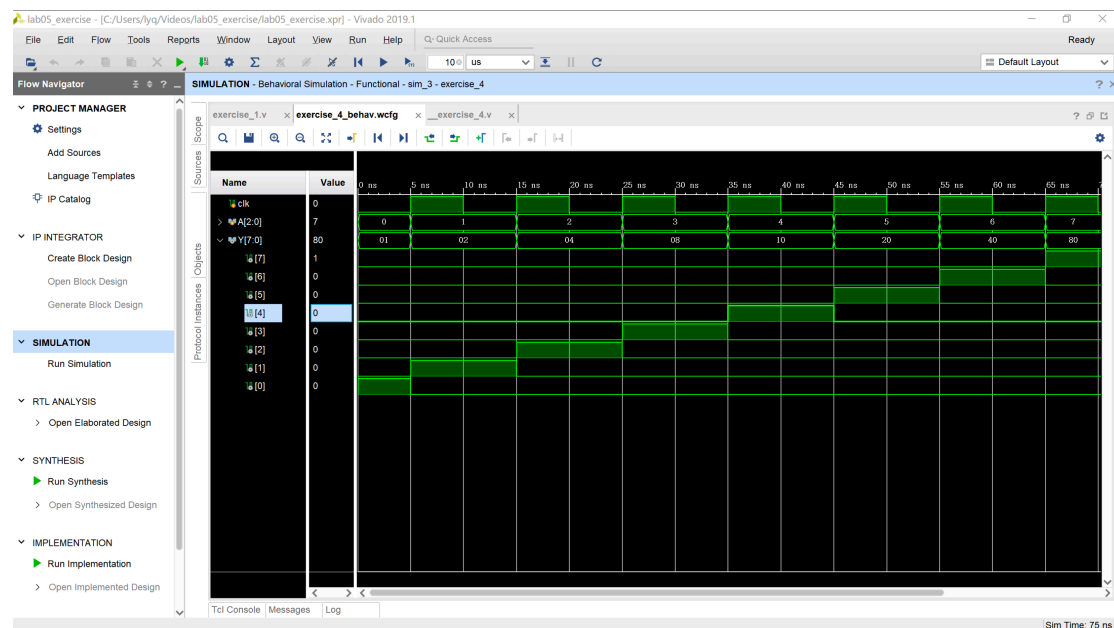

【总结与思考】

1. (1) 本次实验是第一次接触 vivado, 初步了解了软件的功能
(2) 学习了许多之前很少接触的 verilog 关键字, 如 initial, 循环控制关键字, 系统函数关键字等
(3) 认识到设计文件与仿真文件的区别
(4) 实验讲义中再次强调了“设置信号位宽”这一易错点, 对我起到了警示的作用
2. 中等
3. 偏多
4. 题目 1 与题目 2 重复度太高, 可以删去